
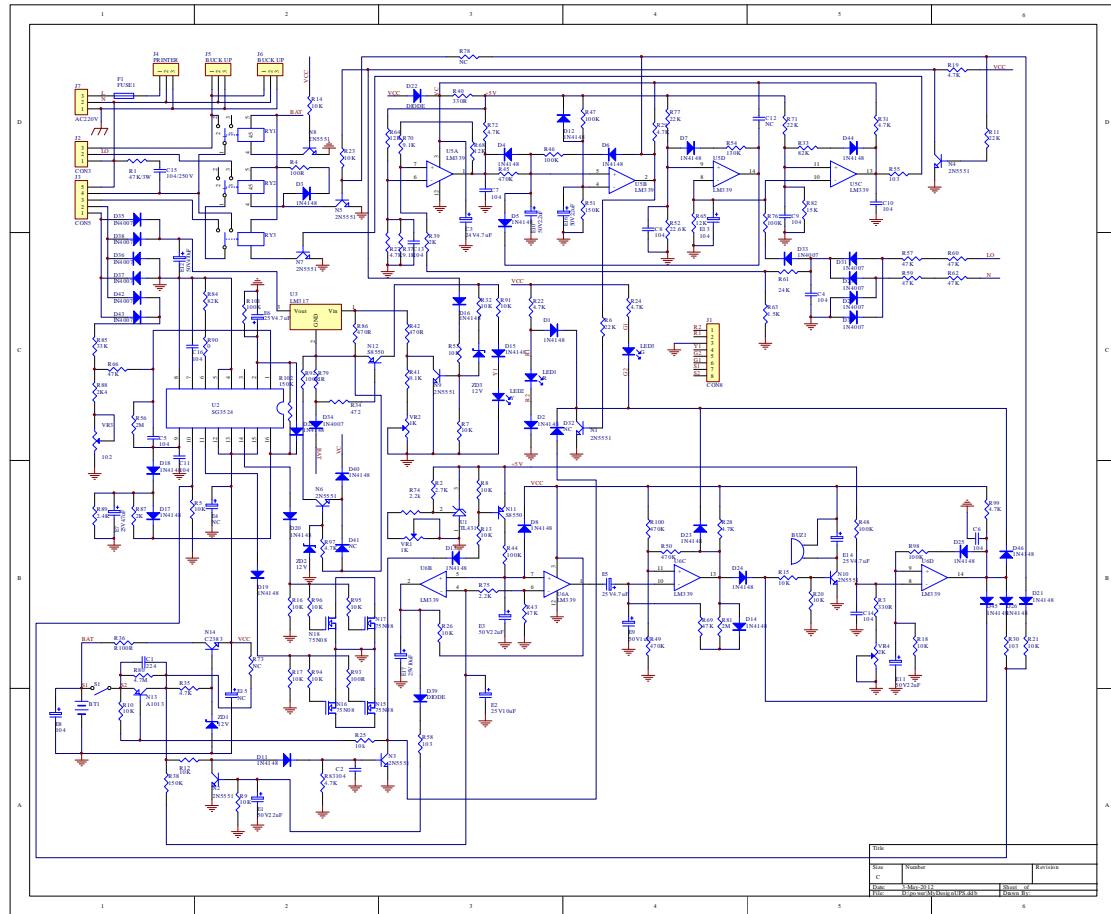


【DIY 第二期】详细讲解 24V1000VA 工频后备式 UPS 的 DIY 全过程

一. 原理图:

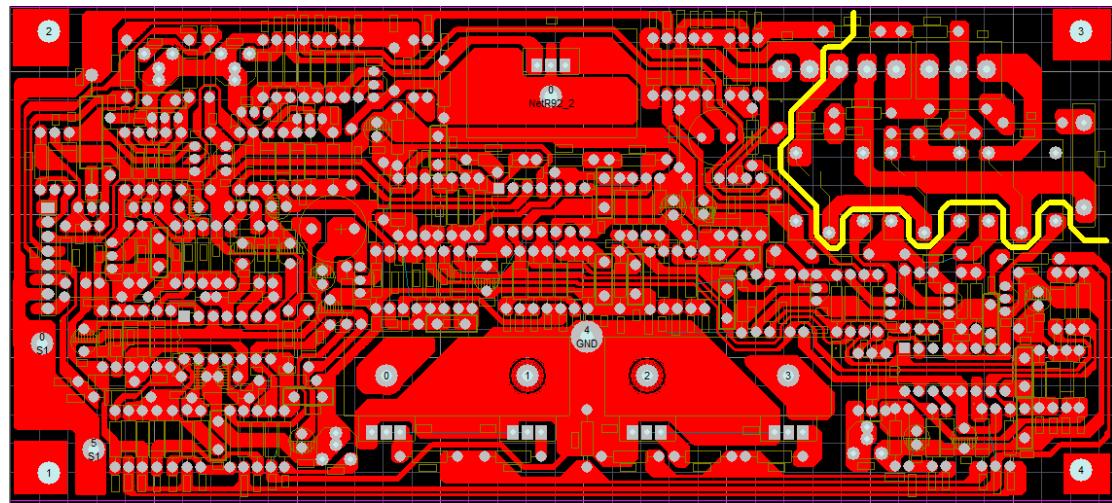


二. PCB 图:




三. 实物图片:

1. PCB 实物图片:

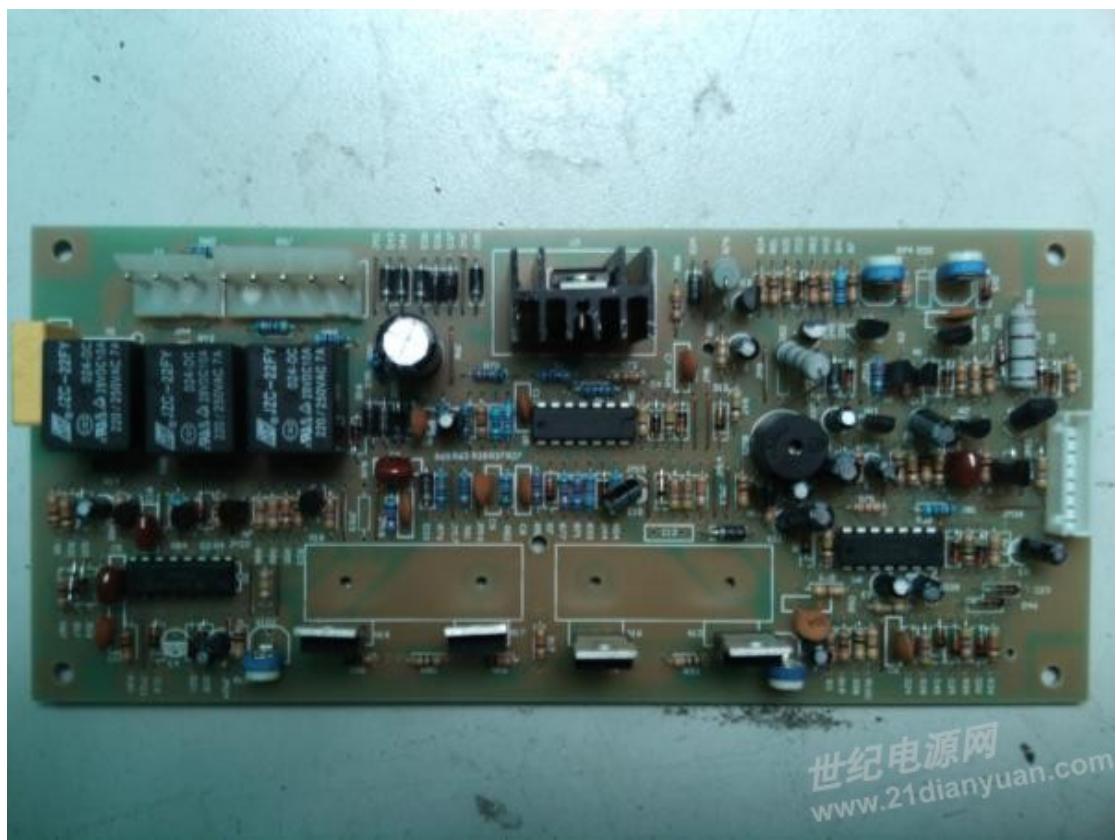


2. 整机实物图片：

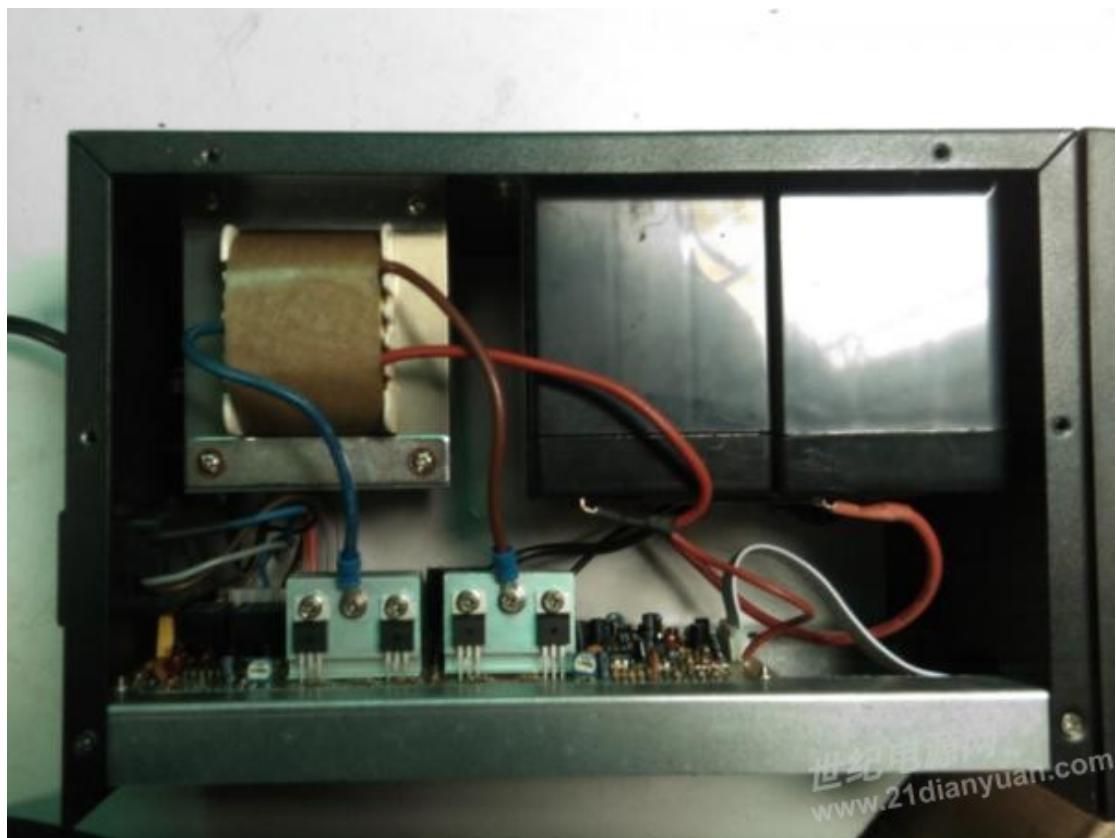


四. 相关波形图:


1. 输出空载波形:

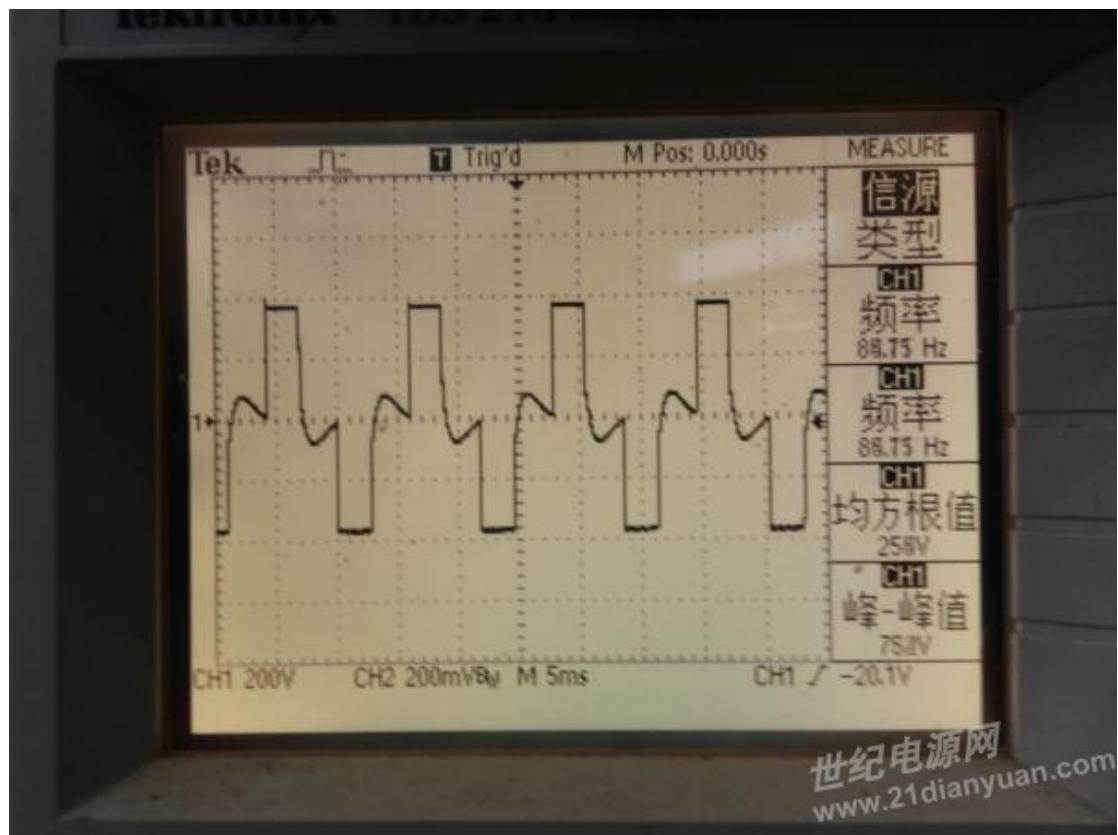

2. 满载波形:

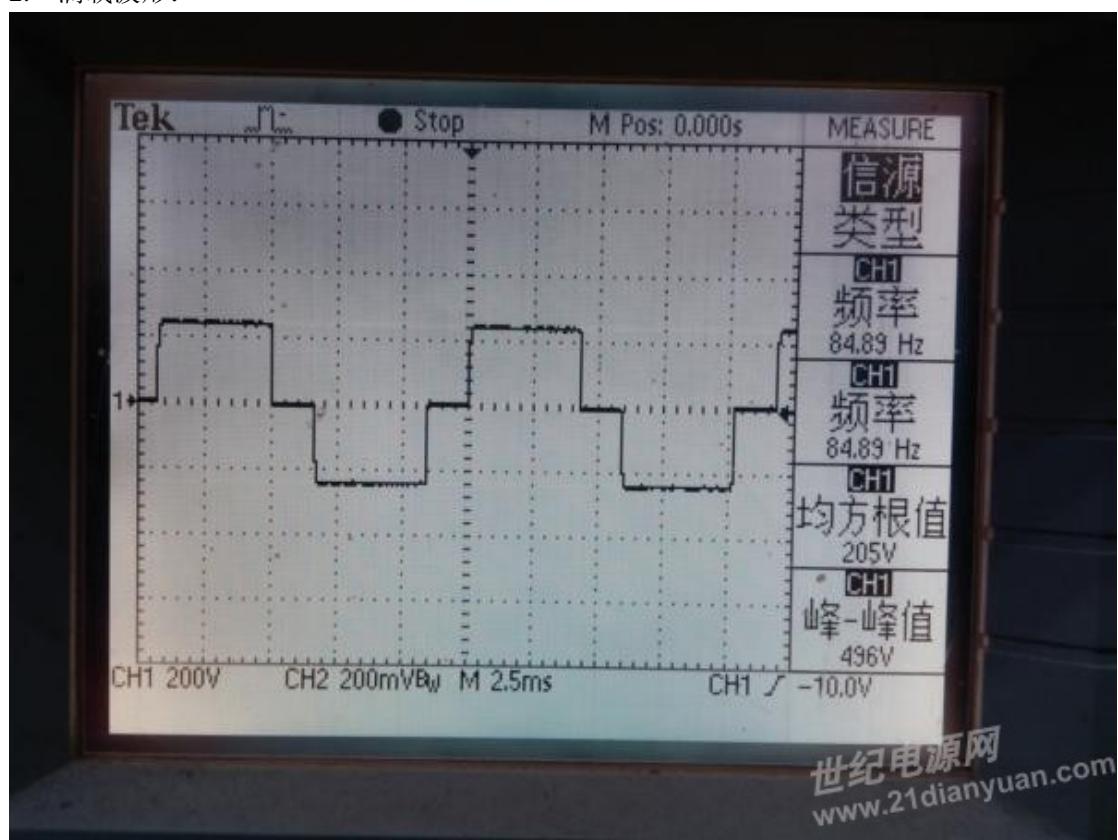

3. 逆变切换到市电的波形:

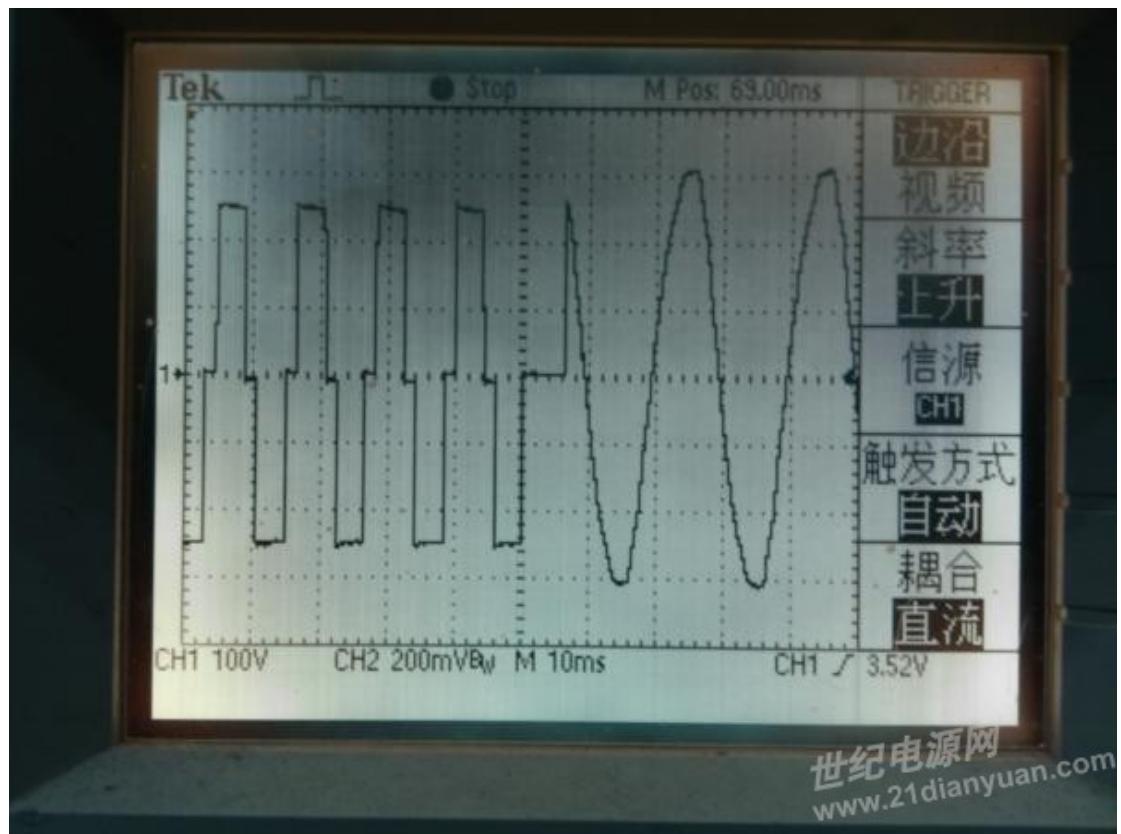

4. 市电切换到逆变的波形:

